

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΩ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΟΓΙΚΗΣ ΙΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ




Ονοματεπώνυμο: Ναπολέον Παπουτσάκης

ΑΕΜ: 9170

Email: napoleop@ece.auth.gr

ΑΣΚΗΣΗ 1

Στην πρώτη άσκηση κληθήκαμε να υλοποιήσουμε σε *Verilog* το *FSM* που απεικονίζεται στο Σχήμα 1 καθώς επίσης και να το επαληθεύσουμε με κατάλληλο *testbench* αρχείο. Οι καταστάσεις του *FSM* κωδικοποιούνται με δύο διαφορετικούς τρόπους όπως ορίζεται στην εκφώνηση: α) σαν συνήθεις δυαδικοί αριθμοί, β) με την κωδικοποίηση «*one-hot*».

 

Σχήμα 1. Διάγραμμα μεταβάσεων για την άσκηση 1.

Περιγραφή λειτουργίας

Στο Σχήμα 1, παρουσιάζονται τρεί διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες μπορούμε να βρεθούμε και αυτές είναι οι α) **Start**, β) **Midway**, γ) **Done** καθώς επίσης, οι είσοδοι **Din** που εισάγονται κάθε φορά για να μεταβούμε σε μια κατάσταση και η αντίστοιχη έξοδος **Dout**. Αρχικά, ξεκινάμε απο την κατάσταση **Start**, στην οποία και θα παραμείνουμε εφόσον η είσοδος **Din** είναι 0 με την έξοδο **Dout** να μένει επίσης στο 0. Αντίθετα, εάν η είσοδος γίνει 1, οδηγούμαστε στην κατάσταση **Midway**, και απο εκεί στην κατάσταση **Done** ανεξάρτητα απο το ποία θα είναι η είσοδος μας (**Din = X**) με την έξοδο **Dout** να είναι μηδέν και στις 2 τελευταίες περιπτώσεις. Τέλος, απο την κατάσταση **Done** θα μεταφερθούμε στην κατάσταση **Start** είτε η είσοδος μας είναι 0, είτε είναι 1 με τη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση η έξοδος **Dout** θα παραμείνει στο 0, ενώ στη δεύτερη η έξοδος **Dout** θα γίνει 1. Σε αυτή την τελευταία μετάβαση γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για μηχανή πεπερασμένης κατάστασης τύπου **Mealy**, καθώς η έξοδος δεν εξαρτάται μόνο απο την παρούσα κατάσταση αλλα και απο την είσοδο **Din**.

Α) Υλοποίηση με τις καταστάσεις κωδικοποιημένες σαν συνήθεις δυαδικοί αριθμοί**Κωδικοποίηση Καταστάσεων**

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν τρεις καταστάσεις στο *FSM* μας, επομένως απαιτούνται 2 *Flip Flops* τα οποία υποθέτουμε ότι είναι *D-FFs*. Η κωδικοποίηση των καταστάσεων με απλούς δυαδικούς αριθμούς φαίνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Κατάσταση	Κωδικοποίηση D _{1:0}
Start	0 0
Midway	0 1
Done	1 0

Πίνακας 1: Κωδικοποίηση καταστάσεων

Δυο *FF* μπορούν γενικά να κωδικοποιήσουνε μέχρι και 4 καταστάσεις επομένως έχουμε μια παραπάνω κατάσταση που δεν χρησιμοποιείται στη μηχανή μας.

Πίνακας Αληθείας

Ο πίνακας αληθείας του *FSM* παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Τρέχουσα Κατάσταση	Κωδικοποίηση D ₁ D ₀	Είσοδος Din	Επόμενη Κατάσταση	Κωδικοποίηση D ₁ D ₀	Έξοδος Dout
Start	0 0	1	Midway	0 1	0
Start	0 0	0	Start	0 0	0
Midway	0 1	X	Done	1 0	0
Done	1 0	0	Start	0 0	0
Done	1 0	1	Start	0 0	1

Πίνακας 2: Πίνακας Αληθείας με απλή κωδικοποίηση.

Λογικές εξισώσεις εξόδων

Με τη βοήθεια του Πίνακα 3 εξάγεται η εξίσωση εξόδου του *FSM*, η οποία είναι

$$Dout = D1 * Din.$$

Τρέχουσα Κατάσταση D ₁ D ₀	Είσοδος Din	Έξοδος Dout
0 0	1	0
0 0	0	0
0 1	X	0
1 0	0	0
1 0	1	1

Πίνακας 3: Πίνακας για την εξαγωγή της λογικής εξίσωσης εξόδου.

Ανάλυση κώδικα Verilog για το FSM

Για την ανάπτυξη του κώδικα της άσκησης 1, δόθηκε ένας αρχικός ορισμός των θυρών του *FSM* όπου εμπεριέχονται τα σήματα εισόδου και εξόδου όπως φαίνονται στην Εικόνα 1.

```
module fsm1_behavioral
    (output reg Dout,
     input wire, Clock, Reset, Din)
```

Εικόνα 1: Ορισμός θυρών

Αρχικά στο αρχείο *fsm1_behavioral.v* ορίζουμε 3 τοπικές παραμέτρους (*localparam*) των 2 bit, τις *start*, *midway* και *done* που θα έχουν η κάθε μια την τιμή της κωδικοποίησης της κάθε κατάστασης αντίστοιχα. Απο εδώ και πέρα θα αναφερόμαστε σε κάθε κατάσταση όχι με την τιμή της κωδικοποίησης της αλλά με το όνομα της αντίστοιχης παραμέτρου. Έπειτα, δηλώνουμε τα σήματα τύπου *reg* των 2 bit *currentState* και *nextState* στα οποία θα αποθηκεύεται η τρέχουσα και η επόμενη κατάσταση του *FSM* (για αυτό χρειάζονται πάλι 2 bit, όπως και παραπάνω). Για την υλοποίηση της μηχανής *FSM* χρειάστηκαν 3 *procedural blocks* η λειτουργικότητα των οποίων θα περιγραφεί παρακάτω .

1^ο Procedural Block – Αποθήκευσης Κατάστασης

Σε αυτό το *block* - **ακολουθιακής λογικής**- διατηρείται η κατάσταση της μηχανής σύμφωνα με τις μεταβάσεις του σήματος ρολογιού (*Clock*) και επαναφοράς (*Reset*). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, έχουμε ένα *always block* όπου στο *sensitivity list* του έχουμε συμπεριλάβει το *posedge Clock* και το *negedge Reset*. Έτσι, το *block* εκτελείται κάθε φορά που

έχουμε κάποια θετική ακμή του ρολογιού, με την τρέχουσα κατάσταση να ανανεώνεται, ή κάποιο πάτημα του *Reset* (ασύγχρονα) το οποίο είναι *active low* (*negedge*) και αρχικοποιεί το *FSM* στην κατάσταση *Start*.

```
always @(posedge Clock or negedge Reset)
begin: STATE_MEMORY
    if(!Reset)
        currentState <= start;
    else
        currentState <= nextState;
end
```

Εικόνα 2: Block αποθήκευσης κατάστασης

2^ο Procedural Block – Επόμενης Κατάστασης

Σε αυτό το *block* - **συνδιαστικής λογικής**- θα βρεθεί η επόμενη κατάσταση που θα μεταβεί το *FSM* με βάση την είσοδο που έχει δοθεί και την τρέχουσα κατάσταση του. Στη ***sensitivity list*** αυτού του *always block* υπάρχει το σήμα ***currentState*** και η είσοδος ***Din***, έτσι το *block* αυτό εκτελείται κάθε φορά που αλλάζει η τρέχουσα κατάσταση ή η είσοδος *Din*. Για τον προσδιορισμό της μετάβασης στην επόμενη κατάσταση χρησιμοποιείται μια ***case*** εντολή, ώστε να γίνουν διαφορετικές αναθέσεις ανάλογα την τρέχουσα κατάσταση και την είσοδο. Για την περίπτωση που η τρέχουσα κατάσταση είναι η *Start*, εάν η είσοδος είναι 1 τότε μεταβαίνουμε στην κατάσταση *Midway* αλλιώς παραμένουμε στην κατάσταση *Start*. Για τις περιπτώσεις όπου η τρέχουσα κατάσταση είναι *Midway* ή *Done* η επόμενη κατάσταση θα είναι *Done* ή *Start*, αντίστοιχα (Εικόνα 3).

```
always @(currentState or Din)
begin: NEXT_STATE_LOGIC
    case(currentState)
        start: if(Din) nextState=midway;
               else nextState=start;
        midway: nextState=done;
        done:  nextState=start;
        default: nextState=start;
    endcase
end
```

Εικόνα 3: Block Επόμενης Κατάστασης

3^ο Procedural Block – Έξοδος

Στο τελευταίο αυτό *block* - **συνδιαστικής λογικής** - θα αποφασιστεί ποιά θα είναι η έξοδος. Αφού όπως αναφέρθηκε πρόκειται για μηχανή πεπερασμένης κατάστασης τύπου **Mealy**, την τιμή της εξόδου καθορίζουν τόσο η τρέχουσα κατάσταση όσο και η είσοδος. Επομένως το *always block* της Εικόνας 4, περιλαμβάνει στο **sensitivity list** του το **currentState** και την είσοδο **Din**. Με μια *case* εντολή και πάλι, εάν η τρέχουσα κατάσταση είναι *Done* τότε εάν η είσοδος είναι 1, η έξοδος *Dout* είναι 1. Σε κάθε άλλη περίπτωση (εάν δηλαδή η είσοδος είναι 0 και η τρέχουσα κατάσταση *Done* ή αν η τρέχουσα κατάσταση είναι οποιαδήποτε άλλη) η έξοδος *Dout* είναι 0.

```
always @(currentState or Din)
begin:OUTPUT_LOGIC
  case(currentState)
    done: if(Din)
      Dout = 1'b1;
    else
      Dout = 1'b0;
    default: Dout = 1'b0;
  endcase
end
```

Εικόνα 4: Block Εξόδου

Συνολική Περιγραφή της Μηχανής

```

module fsm1_behavioral(output reg Dout, input wire Clock, Reset, Din);
  //declaration of necessary parameters
  localparam [1:0]
    start = 2'b00,
    midway = 2'b01,
    done = 2'b10;
  reg [1:0] currentState, nextState; // declaration of two signals

```

```

always @(posedge Clock or negedge Reset)
  begin: STATE_MEMORY
    if(!Reset)
      currentState <= start;
    else
      currentState <= nextState;
  end

```

```

always @(currentState or Din)
  begin: OUTPUT_LOGIC
    case(currentState)
      done: if(Din)
        Dout = 1'b1;
      else
        Dout = 1'b0;
      default: Dout = 1'b0;
    endcase
  end

```

```

always @(currentState or Din)
  begin: NEXT_STATE_LOGIC
    case(currentState)
      start: if(Din) nextState=midway;
        else nextState=start;
      midway: nextState=done;
      done: nextState=start;
      default: nextState=start;
    endcase
  end

```

Ανάλυση κώδικα Verilog για το Testbench του FSM

Για να επαληθευτεί η λειτουργία του FSM δημιουργήθηκε ένα *testbench* αρχείο, **fsm1_behavioral_TB.v**. Σε αυτό το αρχείο παράγονται όλοι οι συνδυασμοί διανυσμάτων εισόδων για το προς επαλήθευση κύκλωμα, ώστε να παρατηρηθεί αν η έξοδος είναι η αναμενόμενη σε κάθε περίπτωση.

Αρχικά, ορίζουμε το timescale σε *1ns/1ns* (κλίμακα 1 ns και ακρίβεια 1ns), καθώς στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν καθυστερήσεις, καθώς επίσης και τις εισόδους *clk*, *reset*, *in* ως **reg** οι οποίες θα οδηγήσουν τις αντίστοιχες εισόδους του **DUT (Design Under Test)** αλλά και την έξοδο *out* ως **wire** που θα οδηγηθεί από την έξοδο *Dout* του DUT. Αμέσως μετά, ορίζεται το DUT fsm1_behavioral, με την δήλωση των θυρών να γίνεται **ρητά** (Εικόνα 5).

```
`timescale 1ns/1ns
module fsm1_behavioral_TB;
    reg clk;
    reg reset;
    reg in;
    wire out;
    fsm1_behavioral dut(.Clock(clk), .Reset(reset), .Din(in), .Dout(out));
    initial
        begin
            reset = 1'b0;
            #15 reset = 1'b1;
        end
end
```

Εικόνα 5: Ορισμός του DUT

Έπειτα, στο *initial block* που ακολουθεί και εκτελείται μια φορά, το *reset* τίθεται σε 0 - οπότε και ενεργοποιείται (*active low*), και μετά από 15ns(#15-μη συνθέσιμη εντολή) γίνεται 1.

```
initial
    begin
        reset = 1'b0;
        #15 reset = 1'b1;
    end
```

Εικόνα 6: Initial block για το reset

Αμέσως μετά, υπάρχει ακόμα ένα *initial block* όπου αρχικοποιείται το *clk* στην τιμή 0, ενώ στο *always block* που ακολουθεί μοντελοποιείται το ρολόι το οποίο αλλάζει τιμή επ'αόριστον (Εικόνα 7). Βάζοντας #10 αναγκάζουμε το *clk* να αλλάζει τιμή (*low* σε *high* και αντίστροφα) κάθε 10 ns οπότε το clock θα έχει περίοδο 20ns.

```
initial
begin
    clk = 1'b0;
end
always
begin
    #10 clk = ~clk;
end
```

Εικόνα 7: Blocks για το Clock

Στο τελευταίο *initial block* (Εικόνα 8) υπάρχει μια σειρά από διαφορετικές τιμές εισόδου που τίθενται μετά από διαφορετικά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο το *FSM* ανταποκρίνεται στις εισόδους μεταβαίνοντας στις σωστές καταστάσεις και βάζοντας σωστές τιμές στην έξοδο *Dout*.


```
initial
begin
    in = 1'b1;
    #15 in = 0'b0;
    #15 in = 1'b1;
    #20 in = 1'b0;
    #30 in = 1'b1;
    #10 in = 1'b1;
    #20 in = 1'b1;
    #10 in = 1'b0;
end
```

Εικόνα 7: Block για τις διαφορετικές εισόδους

Προσομοίωση και Επαλήθευση του FSM


Για την επαλήθευση του *FSM* έγινε προσομοίωση του *testbench* που περιγράφηκε παραπάνω και μέσω *screenshots* της προσομοίωσης σε διάφορα χρονικά διαστήματα θα εξηγηθεί η καλή λειτουργία του.

Αρχικά στο πρώτο *screenshot*(Εικόνα 8) βλέπουμε ότι μέχρι το 15° ns το *Reset* παραμένει στο 0, δηλαδή είναι ενεργοποιημένο(*active low*), για αυτό και παρόλο που η είσοδος *Din* είναι στο 1 μέχρι το 15° ns και το *nextState* αλλάζει(γίνεται *Midway*), το *currentState* δεν ενημερώνεται και παραμένει στην κατάσταση *Start*(εδώ φαίνεται και το ασυγχρονο *Reset*, καθώς η τρέχουσα κατάσταση παίρνει την τιμή *start* πριν την πρώτη θετική ακμή του ρολογιού). Στο 15° ns, το *Reset* γίνεται 1(απενεργοποιείται) όπου και θα παραμείνει για τη όλη τη συνέχεια, η είσοδος *Din* γίνεται 0 και η επόμενη κατάσταση γίνεται *Start*. Στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού, δηλαδή στο 30° ns θα ενημερωθεί το *currentState*, αλλά λόγω του ότι η επόμενη κατάσταση είναι πάλι *Start*, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην κυματομορφή. Στο ίδιο ns η είσοδος *Din* γίνεται 1, οπότε η επόμενη κατάσταση ενημερώνεται αμέσως και γίνεται *Midway* ενώ η έξοδος *Dout* είναι στο 0.

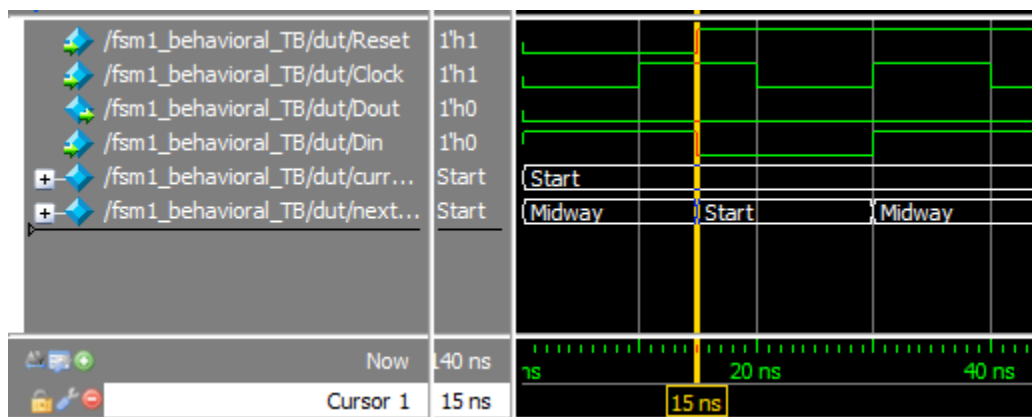


Εικόνα 8: Κυματομορφές για τα πρώτα 40 ns

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9, στην αμέσως επόμενη θετική ακμή του ρολογιού(50ns) θα ενημερωθεί η τρέχουσα κατάσταση και θα γίνει *Midway* και η είσοδος αλλάζει και πάλι παίρνοντας την τιμή 0. Εφόσον βρισκόμαστε στην *Midway* κατάσταση η τιμή της εισόδου δεν καθορίζει την μετάβαση, αφού όπως είδαμε, θα μεταβούμε έτσι κι αλλιώς στην κατάσταση *Done*, με έξοδο 0. Οπότε, παρατηρούμε όντως ότι η επόμενη κατάσταση, έχει γίνει *Done* και η έξοδος συνεχίζει να είναι 0.

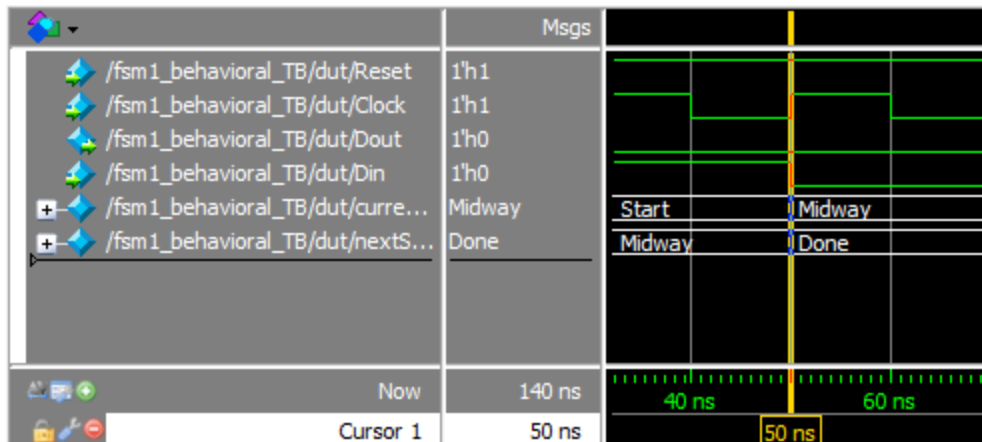


Εικόνα 9: Κυματομορφές για 40 - 60 ns

Η επόμενη θετική ακμή του ρολογίου έρχεται στα 70 ns, οπότε και η τρέχουσα κατάσταση γίνεται *Done*. Η επόμενη κατάσταση θα είναι ανεξαρτήτως εισόδου η *Start*, καθώς το αν το *Din* είναι 1 ή 0 θα καθορίσει μόνο την έξοδο. Επομένως σε αυτό το σημείο η αλλαγή της επόμενης κατάστασης οφείλεται αποκλειστικά στην αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης (το *currentState* βρίσκεται στη *sensitivity list* του *next state logic block*). Μέχρι και τα 80ns η έξοδος παραμένει στο 0. Τότε όμως η είσοδος γίνεται 1, και η έξοδος μεταβαίνει επίσης στο 1 ασύγχρονα. Η συμπεριφορά αυτή είναι σωστή αν αναλογιστούμε ότι η είσοδος *Din* (και το *currentState*) είναι στο *sensitivity list* του *block* εξόδου μας και η τρέχουσα κατάσταση είναι *Done*.

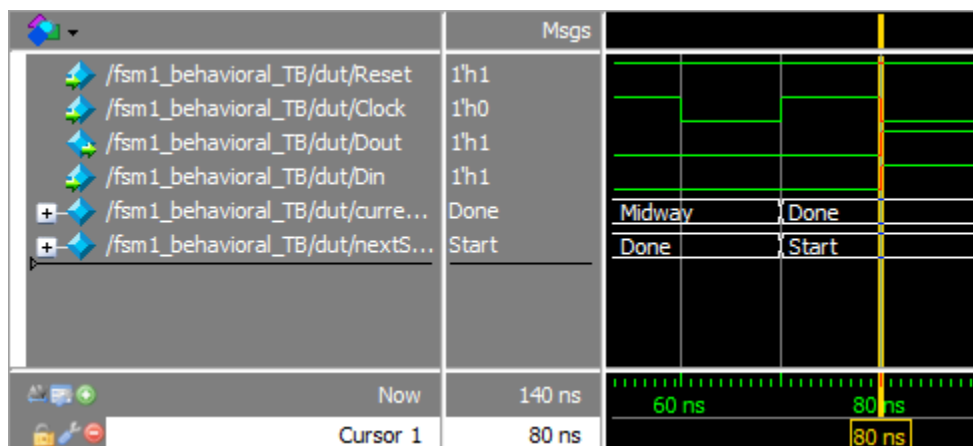


Εικόνα 10: Κυματομορφές για 60 - 80 ns

Στο 90^ο ns έρχεται το επόμενο *positive edge* του *clock*, η τρέχουσα κατάσταση μεταβαίνει στη *Start*, η είσοδος παραμένει στο 1 άρα η επόμενη κατάσταση σωστα γίνεται *Midway* και η έξοδος *Dout* πέφτει ξανά στο μηδέν(Εικόνα 11).

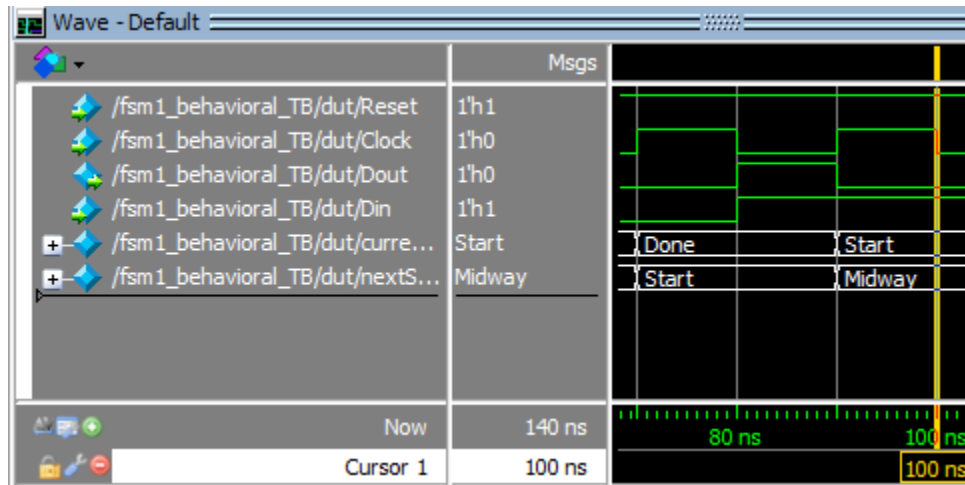

Εικόνα 11: Κυματομορφές για 80 - 100 ns


Στα 110ns(Εικόνα 12) ενημερώνεται η τρέχουσα κατάσταση σε *Midway*, καθώς έχουμε θετική ακμή του ρολογιού και η επόμενη κατάσταση γίνεται *Done*. Βλέπουμε ότι η επόμενη κατάσταση έγινε *Done* με την είσοδο *Din* να είναι στο 1, σε αντίθεση με πριν που μεταβήκαμε απο τη *Midway* στη *Done* με το *Din* στο 0, κάτι που αποδεικνύει ότι η μετάβαση αυτή είναι ανεξάρτητη της εισόδου(όπως απαιτούσε η εκφώνηση). Η έξοδος *Dout* παραμένει στο 0.

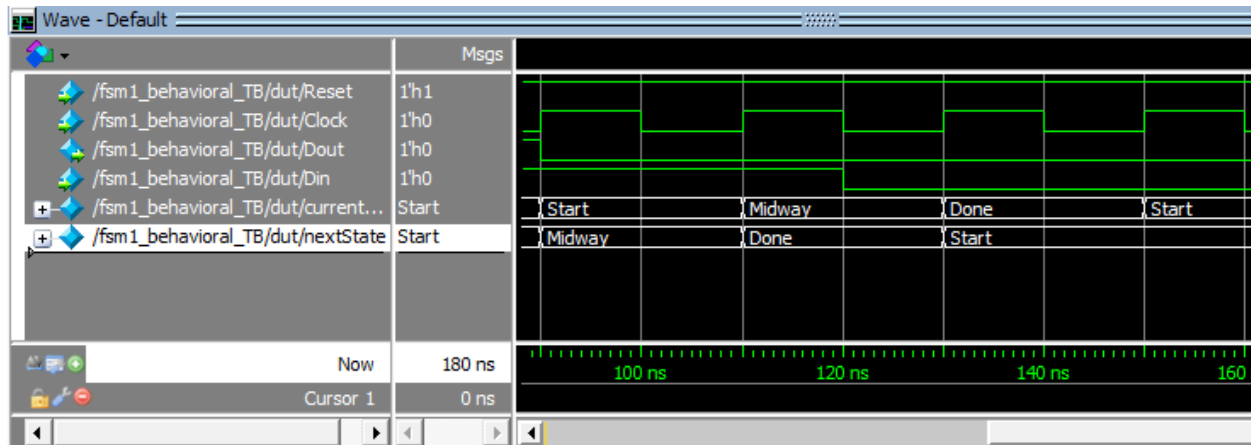

Εικόνα 12: Κυματομορφές για 100 - 150 ns

Στα 120 ns, βλέπουμε απο την Εικόνα 12, ότι η είσοδος γίνεται 0, η έξοδος συνεχίζει να είναι 0, όμως και η επόμενη και η τρέχουσα κατάσταση ακόμα παραμένουν στις προηγούμενες τιμές τους περιμένοντας την θετική ακμή του ρολογιού. Αυτή θα έρθει, στα 130 ns, όπου η τρέχουσα κατάσταση θα γίνει *Done* και καθώς η είσοδος παραμένει στο 0, η έξοδος δεν αλλάζει τιμή και μένει και αυτή στο 0, ενώ ενημερώνεται και η επόμενη κατάσταση η οποία γίνεται *Start*. Στην επόμενη θετική ακμή του clock η τρέχουσα κατάσταση κατάσταση θα πάρει την τιμή *Start* και εδώ τελειώνει η προσομοίωση.

Στην παρακάτω φωτογραφία(Εικόνα 13) φαίνεται και η ολόκληρη η προσομοίωση.

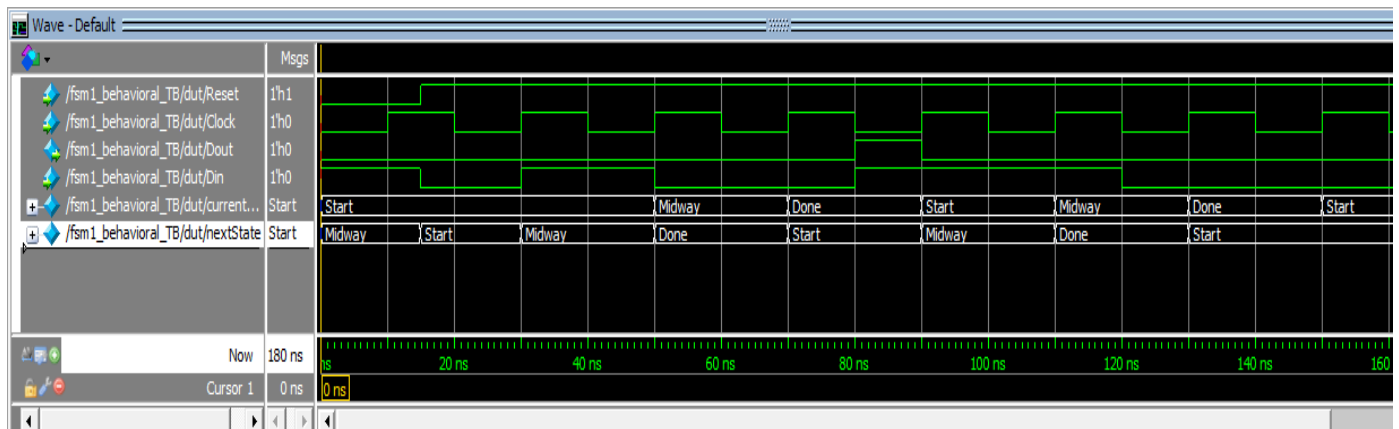

Εικόνα 13: Πλήρης προσομοίωση

Β) Υλοποίηση με τις καταστάσεις κωδικοποιημένες με την κωδικοποίηση “one-hot”**Κωδικοποίηση Καταστάσεων**

Η κωδικοποίηση των καταστάσεων με κωδικοποίηση “one-hot” φαίνεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί.

Κατάσταση	Κωδικοποίηση D ₂ :0
Start	0 0 1
Midway	0 1 0
Done	1 0 0

Πίνακας 4: Κωδικοποίηση one-hot

Πίνακας Αληθείας

Ο πίνακας αληθείας του *FSM* παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.

Τρέχουσα Κατάσταση	Κωδικοποίηση D ₂ D ₁ D ₀	Είσοδος Din	Επόμενη Κατάσταση	Κωδικοποίηση D ₂ D ₁ D ₀	Έξοδος Dout
Start	0 0 1	1	Midway	0 1 0	0
Start	0 0 1	0	Start	0 0 1	0
Midway	0 1 0	X	Done	1 0 0	0
Done	1 0 0	0	Start	0 0 1	0
Done	1 0 0	1	Start	0 0 1	1

Πίνακας 5: Πίνακας αλήθειας με κωδικοποίηση One-hot

Λογικές εξισώσεις εξόδων

Με τη βοήθεια του Πίνακα 6 εξάγεται η εξίσωση εξόδου του *FSM*, η οποία είναι

$$Dout = Din * D2$$

Τρέχουσα Κατάσταση D ₂ D ₁ D ₀	Είσοδος Din	Έξοδος Dout
0 0 1	1	0
0 0 1	0	0
0 1 0	X	0
1 0 0	0	0
1 0 0	1	1

Πίνακας 6: Πίνακας για την εξαγωγή της λογικής εξίσωσης εξόδου

Ανάλυση κώδικα Verilog για το FSM

Ο κώδικας ως προς τη λειτουργικότητα είναι ακριβώς ίδιος με τον αντίστοιχο για την απλή κωδικοποίηση που αναλύθηκε παραπάνω. Οι μόνες αλλαγές έγιναν στα σήματα *currentState* και *nextState* καθώς επίσης και στις παραμέτρους *start*, *midway* και *done* που δηλώθηκαν να παίρνουν 3-bit. Έτσι, οι παράμετροι πήραν τις τιμές 001, 010, 100 αντίστοιχα. Ο κώδικας παρατίθεται παρακάτω.

```
module fsm1_behavioral_oneHot(output reg Dout, input wire Clock, Reset, Din);

    localparam [2:0]
        start = 3'b001,
        midway = 3'b010,
        done = 3'b100;
    reg [2:0] currentState, nextState;


    always @(posedge Clock or negedge Reset)
        begin: STATE_MEMORY
            if(!Reset)
                currentState <= start;
            else
                currentState <= nextState;
        end

    always @(currentState or Din)
        begin: NEXT_STATE_LOGIC
            case(currentState)
                start: if(Din) nextState=midway;
                     else nextState=start;
                midway: nextState=done;
                done: nextState=start;
                default: nextState=start;
            endcase
        end

    always @(currentState or Din)
        begin: OUTPUT_LOGIC
            case(currentState)
                done: if(Din)
                        Dout = 1'b1;
                     else
                        Dout = 1'b0;
                default: Dout = 1'b0;
            endcase
        end
endmodule
```


Προσομοίωση και Επαλήθευση

Για την επαλήθευση του FSM έγινε προσομοίωση του ίδιου *testbench* μέσω του οποίου επαληθεύτηκε το πρώτο FSM με μόνη ουσιαστική αλλαγή το *DUT*. Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ολόκληρη η προσομοίωση.

 

ΑΣΚΗΣΗ 2

Στη δεύτερη άσκηση κληθήκαμε να υλοποιήσουμε σε Verilog ένα μοντέλο συμπεριφοράς ενός *FSM*, για έναν ελεγκτή φανών σήμανσης που ελέγχει την κίνηση ενός δρόμου ταχείας κυκλοφορίας καθώς επίσης και να το επαληθεύσουμε με το κατάλληλο *testbench*. Το διάγραμμα μεταβάσεων των καταστάσεων φαίνεται στο Σχήμα 2.

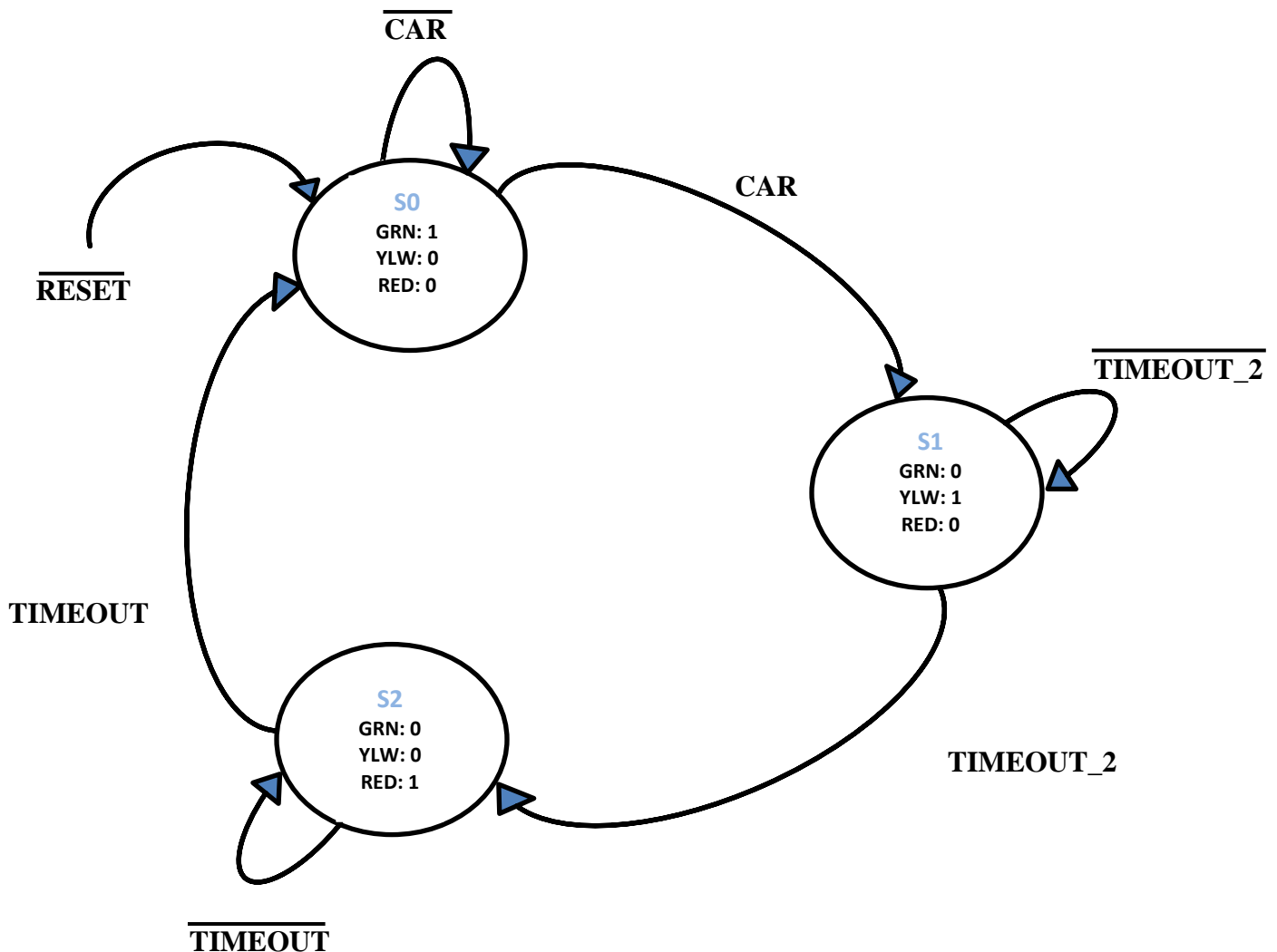

Σχήμα 2: Διάγραμμα μεταβάσεων καταστάσεων

Απο το Σχήμα 2, βλέπουμε ότι κατά το Reset (όταν πάρει την τιμή 0) το *FSM* ξεκινάει από την κατάσταση S0, στην οποία το φανάρι του δρόμου είναι πράσινο. Σε αυτήν την κατάσταση παραμένουμε όσο το σήμα *CAR* είναι 0, μόλις το σήμα αυτό τεθεί στο 1, σημαίνει ότι ο αισθητήρας που βρίσκεται στον κάθετο δρόμο είδε κάποιο αμάξι, οπότε μεταβαίνουμε στην κατάσταση S1 όπου το φανάρι είναι πορτοκαλί στην οποία θα μείνουμε μέχρι να τεθεί στο 1 το

σήμα *TIMEOUT_2* κάτι που θα γίνει μετά απο 3 δευτερόλεπτα οπότε και μεταβαίνουμε στην κατάσταση *S2* με το φανάρι να γίνεται κόκκινο. Αφού περάσουν 15 δευτερόλεπτα(τα οποία μετρά ένας ενσωματωμένος μετρητής) τίθεται το σήμα *TIMEOUT* και το φανάρι γίνεται ξανά πράσινο(κατάσταση *S0*) ενώ προτού περάσουν τα 15 δευτερόλεπτα παραμένουμε στην κατάσταση όπου το φανάρι είναι κόκκινο(*S2*). Απο τα παραπάνω φαίνεται ότι η μηχανή πεπερασμένης κατάστασης που μας ζητείται να υλοποιήσουμε είναι τύπου **Moore**, καθώς η έξοδος εξαρτάται αποκλειστικά απο την τρέχουσα κατάσταση.

Κωδικοποίηση Καταστάσεων

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν τρεις καταστάσεις στο *FSM* μας, επομένως απαιτούνται 2 *Flip Flops* τα οποία υποθέτουμε ότι είναι *D-FFs*. Η κωδικοποίηση των καταστάσεων με απλούς δυαδικούς αριθμούς φαίνεται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί.

Κατάσταση	Κωδικοποίηση	
	D1	D0
S0	0	0
S1	0	1
S2	1	0

Πίνακας 7: Κωδικοποίηση καταστάσεων με απλούς δυαδικούς

Δυο *FF* μπορούν γενικά να κωδικοποιήσουνε μέχρι και 4 καταστάσεις επομένως έχουμε μια παραπάνω κατάσταση που δεν χρησιμοποιείται στη μηχανή μας.

Πίνακας Αληθείας

Ο πίνακας αληθείας του *FSM* παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.

Τρέχουσα Κατάσταση	Κωδικοποίηση		Έξοδος RED	Έξοδος GRN	Έξοδος YLW
	D1	D0			
S0	0	0	0	1	0
S1	0	1	0	0	1
S2	1	0	1	0	0

Πίνακας 8: Πίνακας Αληθείας Ασκήσης 2

Λογικές εξισώσεις εξόδων

Με τη βοήθεια του Πίνακα 8 εξάγονται οι εξισώσεις εξόδου του *FSM*, οι οποίες είναι

$$GRN = \overline{D1} * \overline{D0}$$

$$YLW = \overline{D1} * D0$$

$$RED = D1 * \overline{D0}$$

Τρέχουσα Κατάσταση D1 D0		Έξοδοι GRN YLW RED		
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1

Πίνακας 8: Πίνακας για την εξαγωγή της λογικής εξίσωσης εξόδου.

Ανάλυση κώδικα Verilog για το FSM

Αρχικά στο αρχείο *fsm2_Lights.v* , ορίζουμε 3 τοπικές παραμέτρους (*localparam*) των 2 bit, τις *S0*, *S1* και *S2* που θα έχουν η κάθε μια την τιμή της κωδικοποίησης της κάθε κατάστασης αντίστοιχα. Έτσι, από εδώ και πέρα θα αναφερόμαστε σε κάθε κατάσταση με το όνομα της αντίστοιχης παραμέτρου και όχι με την τιμή της κωδικοποίησης της. Αμέσως μετά, δηλώνουμε δύο σήματα τύπου *reg* των 2 bit *currentState* και *nextState* στα οποία θα αποθηκεύεται η τρέχουσα και η επόμενη κατάσταση του *FSM* (για αυτό και χρησιμοποιούμε 2 bit όπως και παραπάνω). Επίσης δηλώνουμε τέσσερα ακόμα *reg* σήματα *counter*, και *counter_2* των 32 bit και *TIMEOUT*, *TIMEOUT_2* ενός bit (η χρησιμότητα των οποίων θα εξηγηθεί παρακάτω). Για την υλοποίηση της μηχανής *FSM* χρειάστηκαν 4 *procedural blocks* η λειτουργικότητα του καθενός θα περιγραφεί παρακάτω.

1^ο Procedural Block – Αποθήκευσης Κατάστασης

Σε αυτό το *block* - **ακολουθιακής λογικής**- διατηρείται η κατάσταση της μηχανής σύμφωνα με τις μεταβάσεις του σήματος ρολογιού (*Clock*) και επαναφοράς (*Reset*). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 15 , έχουμε ένα *always block* όπου στο *sensitivity list* του έχουμε συμπεριλάβει το *posedge Clock* και το *negedge Reset*. Έτσι, το *block* εκτελείται κάθε φορά που έχουμε κάποια θετική ακμή του ρολογιού, - με την τρέχουσα κατάσταση να ανανεώνεται-, ή κάποιο πάτημα του *Reset*(ασύγχρονα) το οποίο είναι *active low* (*negedge*) και αρχικοποιεί το

FSM στην κατάσταση S0, τους 2 counters στις τιμές 15000 και 3000 και τα σήματα *TIMEOUT* και *TIMEOUT_2* στο 0.

```
always @(posedge Clock or negedge Reset)
begin: STATE_MEMORY
  if(!Reset)
  begin
    currentState <= S0; // if reset is active, store S0 in current state..
    // initialization of counters and timeout signals
    Counter <= 15000;
    Counter_2 <= 3000;
    TIMEOUT <= 0;
    TIMEOUT_2 <= 0;
  end
  else
    currentState <= nextState; // ..else store nextstate in current state
  end
end
```

Εικόνα 15: Block Αποθήκευσης Κατάστασης

2^ο Procedural Block – Επόμενης Κατάστασης

Σε αυτό το *block* - **συνδιαστικής λογικής**- θα βρεθεί η επόμενη κατάσταση που θα μεταβεί το FSM με βάση την είσοδο που έχει δοθεί, την τρέχουσα κατάσταση του καθώς επίσης και τα σήματα *CAR*, *TIMEOUT* και *TIMEOUT_2*. Στη *sensitivity list* αυτού του *always block* υπάρχει το σήμα *currentState*, το σήμα *CAR*(είσοδος) και το *posedge* των *TIMEOUT* και *TIMEOUT_2*. Το σήμα *TIMEOUT* όπως υποδεικνύει η εκφώνηση έρχεται όταν ένας ενσωματωμένος μετρητής μετρήσει 15 δευτερόλεπτα,(χρόνος μεταξύ της μετάβασης απο το κόκκινο στο πράσινο) οπότε και το σήμα *TIMEOUT* γίνεται 1. Αντίστοιχα, το σήμα *TIMEOUT_2* γίνεται 1 όταν ένας ενσωματωμένος μετρητής μετρήσει 3 δευτερόλεπτα, χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ της μετάβασης απο το πορτοκαλί στο κόκκινο για να γίνει ρεαλιστικότερη η προσέγγιση μας. Ο λόγος για τον οποίο μπήκαν αυτά τα σήματα στη *sensitivity list* και μάλιστα ως *posedge TIMEOUT* και *posedge TIMEOUT_2*, είναι διότι θέλουμε να εκτελεστεί το *block*, και να αλλάξουν οι αντίστοιχες καταστάσεις μόνο κατα τη θετική ακμή αυτών των δύο σημάτων, όταν δηλαδή παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος για το καθένα και το σήμα γίνει απο 0 σε 1(και όχι όταν θα επαναφερθούν τα σήματα στο 0).Για τον προσδιορισμό της μετάβασης στην επόμενη κατάσταση χρησιμοποιείται μια **case** εντολή, στην οποία ελέγχεται σε ποιά κατάσταση είμαστε κάθε φορά. Εάν είμαστε στην κατάσταση S0 (φανάρι πράσινο), τότε ελέγχουμε την τιμή του σήματος *CAR*, εάν αυτό είναι 1 η επόμενη κατάσταση γίνεται η S1, αλλιώς παραμένουμε στην S0. Αν η τρέχουσα κατάσταση είναι η S1, τότε μόνο εάν το σήμα *TIMEOUT_2* είναι 1 - που σημαίνει οτι πέρασαν 3 δευτερόλεπτα απο όταν μεταβήκαμε στο πορτοκαλί - η *nextState* παίρνει την τιμή S2, αλλιώς δεν γίνεται καμία αλλαγή και παραμένουμε στην κατάσταση S1. Τελευταία περίπτωση είναι η τρέχουσα κατάσταση να έχει την τιμή S2, οπότε ελέγχουμε την

τιμή του *TIMEOUT*, τότε μόνο εαν το σήμα *TIMEOUT* είναι 1 η επόμενη κατάσταση παίρνει την τιμή *S0*, ειδάλλως παραμένουμε στην κατάσταση *S2* με το φανάρι στο κόκκινο(Εικόνα 16).

```
always @(currentState or CAR or posedge TIMEOUT or posedge TIMEOUT_2)
begin: NEXT_STATE_LOGIC
//check which is the current state
case(currentState)
S0: if(CAR) nextState = S1;// in case of S0 check the CAR signal, if it is 1, set S1 in next state
    else nextState = S0;// ..else set S0 in next state
S1:if(TIMEOUT_2)// in case of S1 check the TIMEOUT_2 signal, if it is 1, set S2 in next state
    begin
        nextState = S2;
    end
S2: if(TIMEOUT)// in case of S2 check the TIMEOUT signal, if it is 1, set S0 in next state
    begin
        nextState = S0;
    end
    else nextState = S2;
default: nextState = S0; // in any other case, set S0 in next state
endcase
end
```

Εικόνα 16: Block Επόμενης Κατάστασης

3^ο Procedural Block – Απαριθμητής

Σε αυτό το *block* - **ακολουθιακής λογικής**- υλοποιείται ο *down counter* που θα μας βοηθήσει να μετρήσουμε του χρόνους μεταξύ των μεταβάσεων απο το πορτοκαλί στο κόκκινο και απο το κόκκινο στο πράσινο(οπότε και τίθενται τα σήματα *TIMEOUT*, *TIMEOUT_2*). Στο *sensitivity list* αυτού του *always block* υπάρχει μόνο η θετική ακμή του *clock*, όπως αναμενόταν αφού σκοπός μας είναι να μετρήσουμε χρόνο. Αρχικά, ελέγχουμε αν η τρέχουσα κατάσταση είναι η *S2*, όπου το φανάρι είναι κόκκινο καθώς τότε μόνο θέλουμε να ξεκινήσει η μέτρηση. Εαν είναι, τότε μειώνουμε κατα 1 τον πρώτο *Counter*, και ακριβώς απο κάτω ελέγχουμε αν η τιμή του *counter* είναι 0, που σημαίνει ότι παρήλθε ο χρόνος που θέλαμε και το σήμα *TIMEOUT* πρέπει να γίνει 1. Στο ίδιο *block* υλοποιείται και ο απαριθμητής που θα μετρήσει το χρόνο μεταξύ της μετάβασης απο το πορτοκαλί στο κόκκινο(απο την *S1* στην *S2* κατάσταση). Έτσι, παρακάτω ελέγχουμε αν η τρέχουσα κατάσταση είναι η *S1*, με το φανάρι πορτοκαλί, καθώς μόνο τότε

```
always @(posedge Clock)
begin: DOWN_COUNTER
    if(currentState == S2) // check if current state is S2
    begin
        Counter = Counter - 1; //decrement counter
        if(Counter == 0)//check if counter is 0
        begin
            TIMEOUT = 1;//change timeout signal
        end
    end

    if(currentState == S1) // check if current state is S1
    begin
        Counter_2 = Counter_2 - 1;
        if(Counter_2 == 0) //check if counter_2 is 0
        begin
            TIMEOUT_2 = 1;//change timeout_2 signal
        end
    end
end
```

Εικόνα 17: Block Down Counter

Θέλουμε ο απαριθμητής να ξεκινήσει να μετρά. Εάν ισχύει η συνθήκη, μειώνουμε κατά ένα τον *Counter_2*, και ελέγχουμε εάν ο *Counter_2* είναι 0, όμοια με παραπάνω. Αν είναι 0, τότε τίθεται στο ένα και το σήμα *TIMEOUT_2* (Εικόνα 17).

4^ο Procedural Block – Εξόδων

Στο τελευταίο αυτό *block* - **συνδιαστικής λογικής** - θα αποφασιστεί ποιες θα είναι οι εξοδοί. Αφού όπως αναφέρθηκε πρόκειται για μηχανή πεπερασμένης κατάστασης τύπου **Moore**, τις τιμές των εξόδων τις καθορίζει μόνο η τρέχουσα κατάσταση. Έτσι, στο *sensitivity list* του *always block* υπάρχει μόνο το *currentState*. Με μια *case* εντολή ελέγχουμε σε ποιά κατάσταση βρισκόμαστε (ποιά είναι η τιμή του *currentState* δηλαδή). Εάν, η τρέχουσα κατάσταση είναι η *S0*, τότε οι εξοδοί *YLW* και *RED* γίνονται 0 και η έξοδος **GRN** 1 (φανάρι πράσινο) ενώ επαναρχικοποιούνται στο 0 το *TIMEOUT* και ο *Counter* στην τιμή, 15000 για να είναι έτοιμα για την επόμενη φορά που θα φτάσουμε στην κατάσταση *S2* με το φανάρι κόκκινο (οπότε και θα πρέπει να περιμένουμε εκ νέου 15 δευτερόλεπτα προτού μεταβούμε στην κατάσταση *S0*-φανάρι πράσινο). Εάν είναι *S1*, τότε οι εξοδοί *GRN* και *RED* γίνονται 0 και η **YLW** 1 (φανάρι πορτοκαλί), ενώ τέλος αν είμαστε στην κατάσταση *S2*, η έξοδος **RED** γίνεται 1 και οι *GRN* και *YLW* 0 ενώ

```
always @(currentState)
begin:OUTPUT_LOGIC
//check which is the current st
case(currentState)
S0: begin // in case of S0, s
GRN = 1'b1;
YLW = 1'b0;
RED = 1'b0;
TIMEOUT = 0;
Counter = 15000; //rese
end
S1:begin // in case of S1, se
GRN = 1'b0;
YLW = 1'b1;
RED = 1'b0;
end
S2: begin //in case of S2, se
GRN = 1'b0;
YLW = 1'b0;
RED = 1'b1;
TIMEOUT_2 = 0;
Counter_2 = 3000; // re
end
default: begin // in any othe
GRN = 1'b1;
YLW = 1'b0;
RED = 1'b0;
end
endcase
end
```

Εικόνα 18: Block Εξόδων

επαναφέρονται οι αρχικές τιμές στα σήματα *TIMEOUT_2* (στην τιμή 0) και *Counter_2* (στην τιμή 3000) για να είναι έτοιμα για την επόμενη φορά που θα φτάσουμε στην κατάσταση *S1* (φανάρι πορτοκαλί) (Εικόνα 18).

Συνολική Περιγραφή της Μηχανής

```

module fsm2_Lights(output reg GRN, YLW, RED, input wire Clock, Reset, CAR);
    // declaration of necessary local parameters
    localparam [1:0]
        S0 = 2'b00,
        S1 = 2'b01,
        S2 = 2'b10;
    reg [1:0] currentState, nextState; // declaration of two signals for
    reg [31:0] Counter, Counter_2; //declaration of two 32bit counters
    reg TIMEOUT, TIMEOUT_2; // declare the TIMEOUT and TIMEOUT_2 signals

```

```

always @(currentState)
begin:OUTPUT_LOGIC
    //check which is the current
    case(currentState)
        S0: begin // in case of S0
            GRN = 1'b1;
            YLW = 1'b0;
            RED = 1'b0;
            TIMEOUT = 0;
            Counter = 15000; //r
        end
        S1: begin // in case of S1,
            GRN = 1'b0;
            YLW = 1'b1;
            RED = 1'b0;
        end
        S2: begin //in case of S2,
            GRN = 1'b0;
            YLW = 1'b0;
            RED = 1'b1;
            TIMEOUT_2 = 0;
            Counter_2 = 3000; //r
        end
        default: begin // in any c
            GRN = 1'b1;
            YLW = 1'b0;
            RED = 1'b0;
        end
    endcase
end

```

```

always @(posedge Clock or negedge Reset)
begin: STATE_MEMORY
    if(!Reset)
    begin
        currentState <= S0; // if r
        // initialization of counter
        Counter <= 15000;
        Counter_2 <= 3000;
        TIMEOUT <= 0;
        TIMEOUT_2 <= 0;
    end
    else
        currentState <= nextState; //
    end
end

```

```

always @(posedge Clock)
begin: DOWN_COUNTER
    if(currentState == S2) // check
    begin
        Counter = Counter - 1; //d
        if(Counter == 0)//check if
        begin
            TIMEOUT = 1;//change
        end
    end

    if(currentState == S1) // check
    begin
        Counter_2 = Counter_2 - 1;
        if(Counter_2 == 0) //check
        begin
            TIMEOUT_2 = 1;//
        end
    end
end

```

```

always @(currentState or CAR or posedge TIMEOUT or posedge TIMEOUT_2)
begin: NEXT_STATE_LOGIC
    //check which is the current state
    case(currentState)
        S0: if(CAR) nextState = S1; // in case of S0 check the CAR si
            else nextState = S0; // ..else set S0 in next state
        S1: if(TIMEOUT_2) // in case of S1 check the TIMEOUT_2 signal,
            begin
                nextState = S2;
            end
        S2: if(TIMEOUT) // in case of S2 check the TIMEOUT signal, it
            begin
                nextState = S0;
            end
        else nextState = S2;
        default: nextState = S0; // in any other case, set S0 in nex
    endcase
end

```

Ανάλυση κώδικα Verilog για το Testbench του FSM

Για να επαληθευτεί η λειτουργία του FSM δημιουργήθηκε ένα *testbench* αρχείο, **fsm2_Lights_TB.v**. Σε αυτό το αρχείο παράγονται όλοι οι συνδυασμοί διανυσμάτων εισόδων για το προς επαλήθευση κύκλωμα, ώστε να παρατηρηθεί αν οι έξοδοι είναι οι αναμενόμενες σε κάθε περίπτωση.

Αρχικά, ορίζουμε το timescale σε *100us/10us* (κλίμακα 100 us και ακρίβεια 10us), καθώς στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν καθυστερήσεις, καθώς επίσης και τις εισόδους *Clock_TB*, *Reset_TB*, *CAR_TB* ως **reg** οι οποίες θα οδηγήσουν τις αντίστοιχες εισόδους του **DUT** (*Design Under Test*) αλλά και τις εξόδους *GRN_TB*, *YLW_TB*, *RED_TB* ως **wire** που θα οδηγηθούν από τις εξόδους *GRN*, *YLW* και *RED* του *DUT*. Αμέσως μετά, ορίζεται το *DUT fsm2_Lights*, με την δήλωση των θυρών να γίνεται **ρητά** (Εικόνα 19).

```
`timescale 100us/10us
module fsm2_Lights_TB;

    reg Clock_TB;
    reg Reset_TB;
    reg CAR_TB;
    wire GRN_TB;
    wire YLW_TB;
    wire RED_TB;

    fsm2_Lights dut(.Clock(Clock_TB),
                    .Reset(Reset_TB), .CAR(CAR_TB),
                    .YLW(YLW_TB), .RED(RED_TB), .GRN(GRN_TB));
```

Εικόνα 19: Ορισμός του DUT

Έπειτα, στο *initial block* που ακολουθεί και εκτελείται μια φορά, το *Reset_TB*- οπότε και ενεργοποιείται (*active low*) - και το *CAR_TB* τίθενται στο 0, και μετά από 1000us(#10-μη συνθέσιμη εντολή) το *Reset_TB* γίνεται 1, ώστε το σύστημα να ξεκινήσει να λειτουργεί(Εικόνα 20).

```
initial
begin

    Reset_TB = 1'b0;
    CAR_TB = 0;
    #10 Reset_TB = 1'b1;
```

Εικόνα 20: Initial block για το Reset

Αμέσως μετά, υπάρχει ακόμα ένα *initial block* όπου αρχικοποιείται το *Clock_TB* στην τιμή 0, ενώ στο *always block* που ακολουθεί μοντελοποιείται το ρολόι το οποίο αλλάζει τιμή επ'αόριστον. Βάζοντας #5 αναγκάζουμε το *Clock_TB* να αλλάζει τιμή(*low* σε *high* και αντίστροφα) κάθε 500 us οπότε το clock θα έχει περίοδο 1000us(Εικόνα 21).

```
initial
begin
    Clock_TB = 1'b0;
end

always
begin
    #5 Clock_TB = ~Clock_TB;
end
```

Εικόνα 21: Initial και Always Blocks για το Clock

Στο τελευταίο initial block (Εικόνα 22) υπάρχει μια σειρά απο διαφορετικές τιμές εισόδου CAR που τίθενται μετά απο διαφορετικά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να ελεγχθεί κατα πόσο το FSM ανταποκρίνεται στις εισόδους μεταβαίνοντας στις σωστές καταστάσεις και βάζοντας σωστές τιμές στις εξόδους GRN, YLW, RED.

```
initial
begin
    #3  CAR_TB = 1'b1; //300us
    #3  CAR_TB = 1'b0; //600us
    #19 CAR_TB = 1'b1; //2.5ms
    #75 CAR_TB = 1'b0; //10ms
    #190000 CAR_TB = 1'b1; //19.01 sec
    #80 CAR_TB = 1'b0;


end
```

Εικόνα 22: Initial Blocks για τις διαφορετικές εισόδους

Προσομοίωση και Επαλήθευση


Για την επαλήθευση του *FSM* έγινε προσομοίωση του *testbench* που περιγράφηκε παραπάνω και μέσω *screenshots* της προσομοίωσης σε διάφορα χρονικά διαστήματα θα εξηγηθεί η καλή λειτουργία του.

Αρχικά, στο πρώτο *screenshot* (Εικόνα 23) βλέπουμε ότι μέχρι το 1000^ο us το *Reset* παραμένει στο 0, δηλαδή είναι ενεργοποιημένο (active low), για αυτό παρόλο που η είσοδος *CAR* στο 300^ο us γίνεται 1 και η επόμενη κατάσταση αλλάζει σε *S1*, στην θετική ακμή του ρολογιού που έρχεται στο 500^ο us, η τρέχουσα κατάσταση δεν ενημερώνεται και παραμένει στην *S0* και οι έξοδοι *GRN*, *YLW*, *RED* έχουν τιμές 1,0,0 αντίστοιχα όπως και θα έπρεπε αφού το φανάρι είναι πράσινο. Στο 600^ο us η είσοδος *CAR* πέφτει πάλι στο 0 και στο 1000^ο us το *Reset* γίνεται 1 (απενεργοποιείται) επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργήσει σωστά από εδώ και στο εξής. Επίσης παρατηρούμε ότι οι 2 μετρητές και τα δύο σήματα *TIMEOUT* και *TIMEOUT_2* έχουν πάρει τις αρχικές τους τιμές, με τα δύο τελευταία να περιμένουμε να αλλάξουν αφού οι αντίστοιχοι μετρητές φτάσουν στον μηδέν.

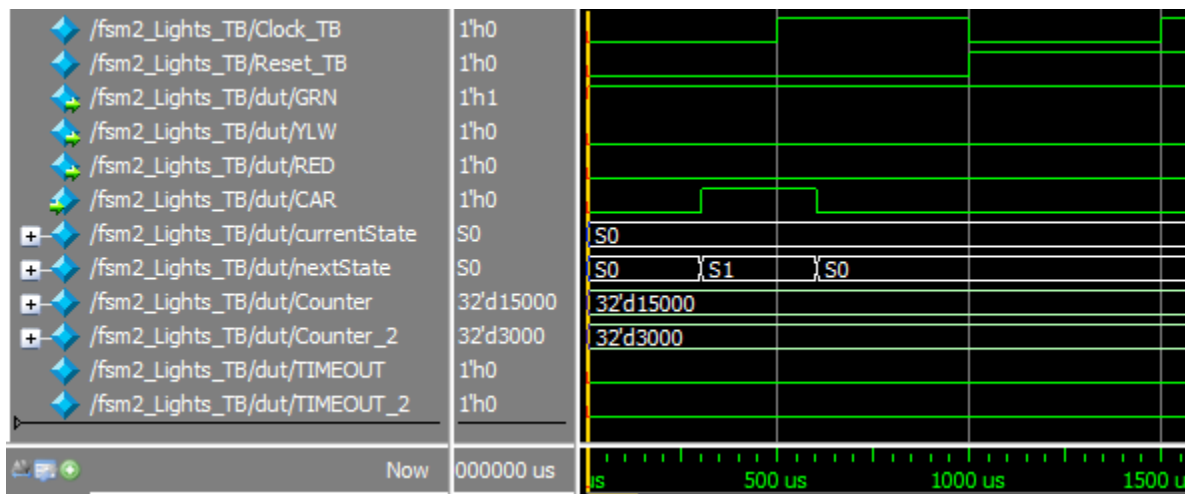


Εικόνα 23: Κυματομορφές για τα πρώτα 1000 us

Η τιμή της εισόδου *CAR* αλλάζει στα 2500 us και γίνεται 1, αμέσως ενημερώνεται η επόμενη κατάσταση σε *S1*, ενώ στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού στα 3500us θα ενημερωθεί και η τρέχουσα κατάσταση και οι έξοδοι θα αλλάξουν τιμές με το *YLW* να γίνεται 1 και τις *GRN* και *RED* να είναι 0. Στο επόμενο *posedge* του *clock*, βλέπουμε ότι ο *Counter_2* έχει γίνει 2999 καθώς παρήλθε ένας κύκλος ρολογιού από την στιγμή που το σύστημα βρέθηκε στην κατάσταση που το φανάρι ήταν πορτοκαλί και επομένως ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των τριών δευτερολέπτων έως ότου μεταβούμε στην κατάσταση *S2* και το κόκκινο φανάρι (Εικόνα 24).

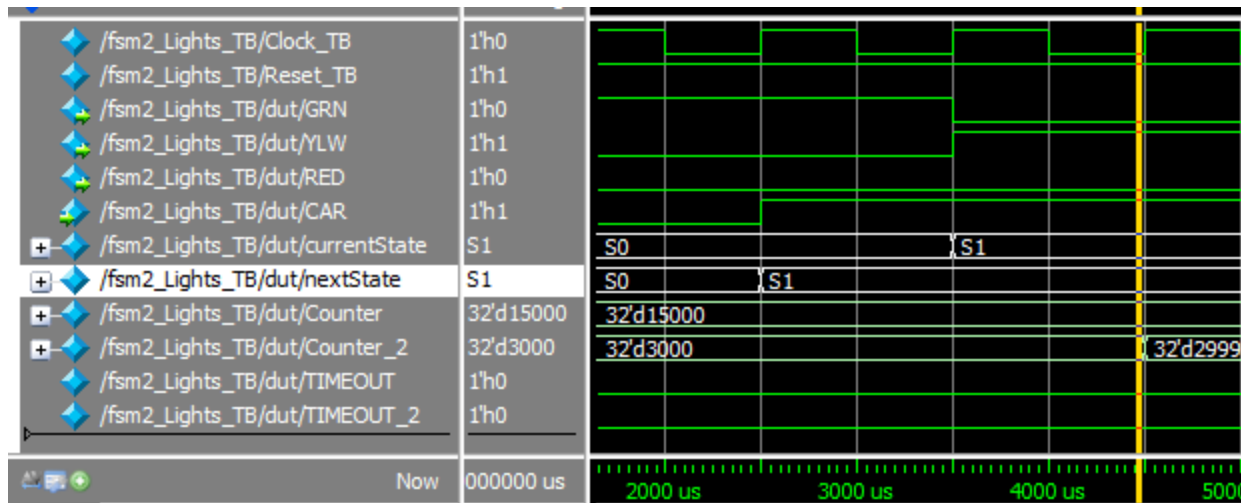


Εικόνα 24: Κυματομορφές για 2500 - 4500 us

Αφού παρέλθουν τα 3 δευτερόλεπτα, όταν δηλαδή φτάσουμε στα 3.003.500 us ο *Counter_2* γίνεται 0, η επόμενη κατάσταση γίνεται *S2* (φανάρι κόκκινο) και το *TIMEOUT_2* γίνεται 1 οπότε στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού (3.004.500 us) ενημερώνεται η τρέχουσα κατάσταση σε *S2*, οι έξοδοι *GRN*, *YLW*, *RED* 0,0,1 αντίστοιχα, το σήμα *TIMEOUT_2* επανέρχεται στο 0 και η τιμή του *Counter_2* γίνεται ξανά 3000. Ουσιαστικά δηλαδή δεν μεσολάβησαν 3 δευτερόλεπτα μεταξύ του πορτοκαλί και του κόκκινου, αλλά 3 δευτερόλεπτα και ένας ακόμα κύκλος ρολογιού (1ms), χρόνος ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος. Έναν ακόμα κύκλο αργότερα και στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού (3.005.500 us) παρατηρούμε ότι ο *Counter* έχει γίνει 14999 καθώς παρήλθε ένας κύκλος ρολογιού από τη στιγμή που η τρέχουσα κατάσταση έγινε *S2*- φανάρι κόκκινο- και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 15 δευτερολέπτων έως ότου μεταβούμε στην κατάσταση *S0* και το πράσινο φανάρι (Εικόνα 25).

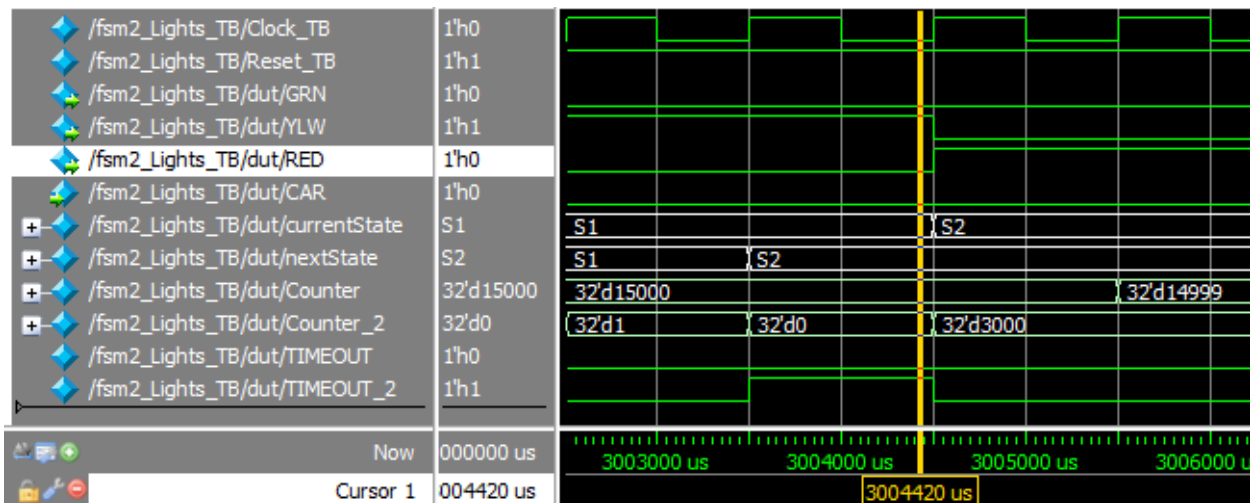


Εικόνα 25: Κυματομορφές για 3.003.500 - 3.005.500 us

Αφού περάσουν 15 δευτερόλεπτα απο όταν ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση του *Counter*, οπότε και θα έχουμε φτάσει περίπου στα 18 δευτερόλεπτα και 4.5ms(18.004.500us) ο *Counter* γίνεται 0, η επόμενη κατάσταση ενημερώνεται και παίρνει την τιμή *S0* και το σήμα *TIMEOUT* γίνεται 1. Στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού η τρέχουσα κατάσταση θα πάρει την τιμή *S0* ο μετρητής (*Counter*) θα αρχικοποιηθεί στο 15000, το σήμα *TIMEOUT* θα επανέλθει στο 0 και οι έξοδοι *GRN*, *YLW*, *RED* θα γίνουν 1,0,0 καθώς το φανάρι στην κατάσταση *S0* πρέπει να είναι πράσινο. Παρατηρούμε ότι πριν μηδενιστεί ο *Counter*(καθώς και ενα κύκλο ρολογιού μετά το μηδενισμό) οι έξοδοι *GRN*, *YLW*, *RED* παρέμειναν-σωστά- στις τιμές 0,0,1 αντίστοιχα, καθώς η κατάσταση του συστήματος ήταν ακόμα η *S2*-φανάρι κόκκινο. Και εδώ υπάρχει η ίδια απόκλιση του ενός παραπάνω κύκλου ρολογιού (1ms) στη διάρκεια που μένει στο κόκκινο το φανάρι αλλά θεωρείται επίσης αμελητέα(Εικόνα 26). Μέχρι εδώ το σύστημα μας έχει κάνει έναν σωστό κύκλο ξεκινώντας απο την κατάσταση *S0* και το φανάρι πράσινο και καταλήγοντας πάλι εκεί.

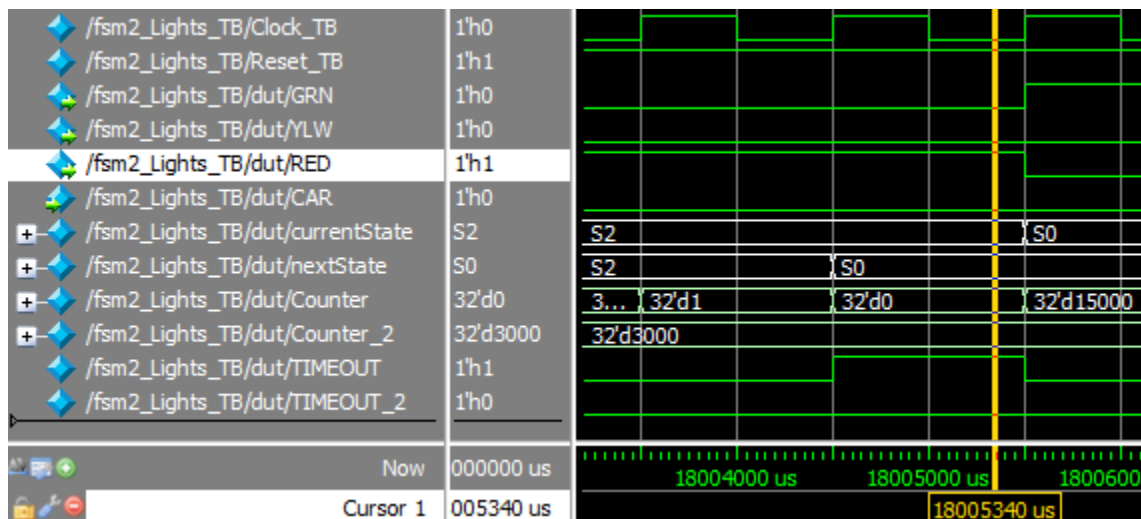

Εικόνα 26: Κυματομορφές για 18.004.500 - 18.005.500 us

Στο 19^ο δευτερόλεπτο και κάτι(στα 19.010.000 us) το *CAR* γίνεται πάλι 1, η επόμενη κατάσταση ενημερώνεται σε *S1* με το φανάρι πορτοκαλί και στο επόμενο *posedge* του *Clock* η τρέχουσα κατάσταση γίνεται *S1* με τον μετρητή *Counter_2* να ξεκινά ξανά την αντίστροφη μέτρηση των 3 δευτερολέπτων και τη διαδικασία να επαναλαμβάνεται όπως ακριβώς και παραπάνω(Εικόνα 27).

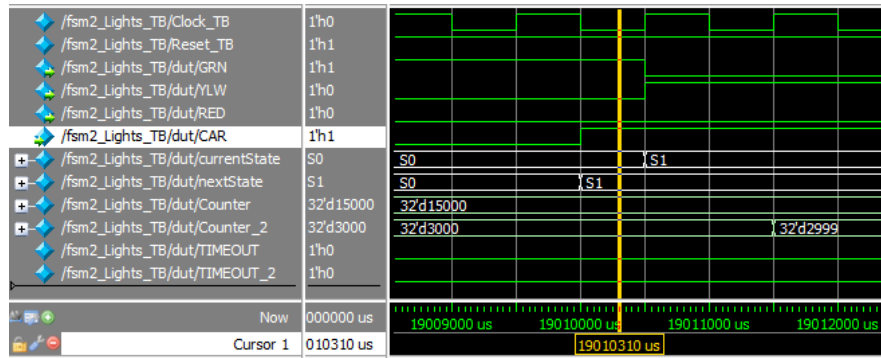

Εικόνα 27: Κυματομορφές για 19.010.000 - 19.011.500 us